

## Lab 4

學號: 108071003


姓名: 李彥璋

### 1. 實作過程
 
#### ◆ debounce

需要 **debounce** 的原因：

操作按鈕時，理想狀況下應該是【按下 = 1 && 放開 = 0】，但因為每個按鈕都有金屬彈簧，所以在訊號穩定前會產生我們不想要的 0、1 震盪（如圖）。



**debounce 實作：**

- ✧ pb -> debounce 前的 input 訊號。
- ✧ clk -> input clock。
- ✧ pb\_debounced -> debounce 後的 output 訊號。


以一個 4bits 的 shift\_reg 當作過濾器，每次往左 shift 一位並加入 pb 訊號。當 shift\_reg 的每個 bit 都等於 1 時，代表訊號已經穩定，輸出 pb\_debounced 為 1；否則為 0。

```
module debounce (pb_debounced, pb, clk);
    output pb_debounced;
    input pb;
    input clk;

    reg [3:0] shift_reg;

    always @(posedge clk)
    begin
        shift_reg[3:1] <= shift_reg[2:0];
        shift_reg[0] <= pb;
    end

 
    assign pb_debounced = ((shift_reg == 4'b1111) ? 1'b1 : 1'b0);
endmodule
```


 
#### ◆ onepulse

需要 **onepulse** 的原因：


人為按按鈕，每次按的時長可能不盡相同，我們希望不論按得多久，都能產生一個 one cycle pulse（也就是一個 cycle 的 1），如圖中的 x\_1pulse。



**onepulse 實作：**

- ✧ clk -> input clock。
- ✧ pb\_debounced -> debounce 後的 input 訊號。
- ✧ pb\_1pulse -> onepulse 後的 output 訊號。

以一個 pb\_debounced\_delay 將 pb\_debounced 延遲一個 cycle，那個 cycle 正好會是 pb\_debounced = 1 && pb\_debounced\_delay = 0 的時候，我們將此設定為 1，輸出 pb\_1pulse 訊號；否則為 0。

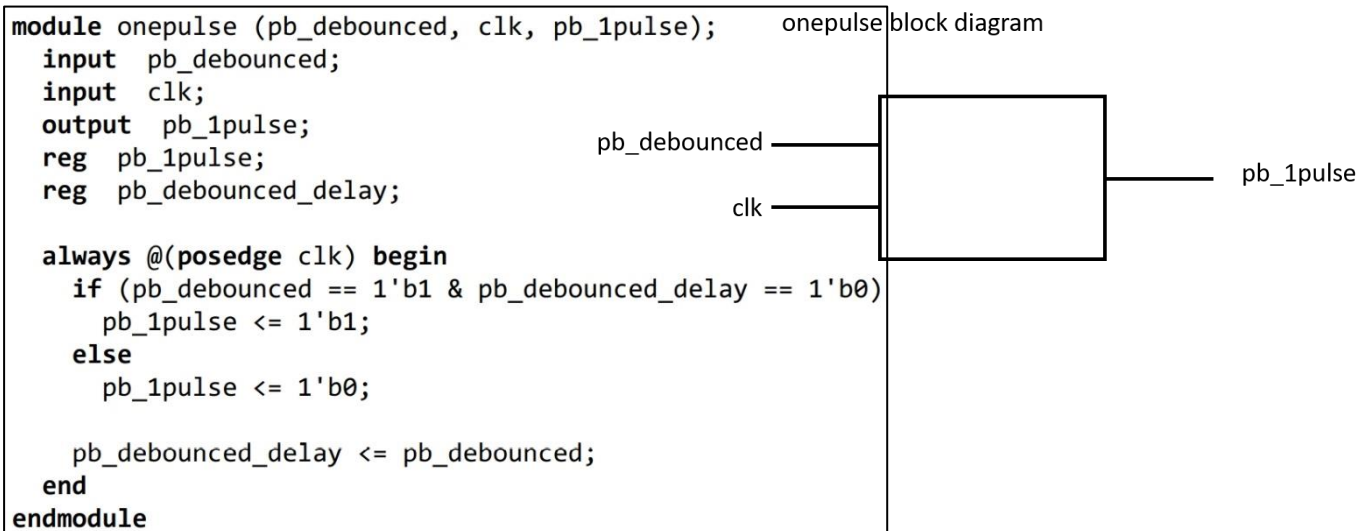◆ **lab4\_1****題目描述：**

lab4\_1 要實作一個 2 bits BCD up/down counter，包含暫停、加速、減速等功能。

**題目整理：**

- ✧ 按下 reset，回到初始狀態，【BCD1、BCD0】顯示【0、0】並為暫停狀態。
- ✧ 按下 en，控制 counting 的暫停&繼續。
- ✧ 長按 dir，counting down；否則 counting up。若為暫停狀態，dir 無效。【BCD2】顯示 arrow down 或 arrow up。
- ✧ 按下 speed\_up 或 speed\_down，counting 加速或減速。0 – 2 的速度等級（彼此差 2 倍）。【BCD3】顯示速度等級。
- ✧ 數到 99，led0 亮燈；數到 00，led1 亮燈。

**實作：**

- ✧ **debounce and onepulse –**

將各個按鈕進行 debounce and onepulse，方法已於上方說明。

值得注意的一點是，因為 dir 這個按鈕是「長按」發生作用，所以並不需要 onepulse 的步驟。

## ✧ 7 segment 顯示 –

以 frequency 的頻率輪流切換 4 個 7 segment 的 value，frequency 需要有一定速度，以達到視覺暫留的效果（看起來同時）。

以另一個 always block 定義當 value 為多少時，7 segment 該顯示什麼在畫面上。

## ✧ 按鈕狀態 always block –

```
always@(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst == 1'b1) begin
        resume <= 1'b0;
        speed <= 2'd0;
    end else begin
        if(pulse_en == 1'b1) resume <= ~resume;
        else resume <= resume;

        if(pulse_speed_up == 1'b1) begin
            if(speed == 2'd2) speed <= 2'd2;
            else speed <= speed + 2'd1;
        end else if(pulse_speed_down == 1'b1) begin
            if(speed == 2'd0) speed <= 2'd0;
            else speed <= speed - 2'd1;
        end
    end
end
```

這個 always block 主要以其他變數紀錄按鈕按下的狀況。

(1). 按下 rst，各變數回到初始狀態。

(2). 按下 en，resume 變數 negate（暫停 & 繼續切換；否則維持原值。

(3). 按下 speed\_up 或 down，speed 進行速度的控制，注意當達到最大/小值時，不能再加/減速。

## ✧ 決定 BCD 是多少 always block –

pseudo code：

if rst：

BCD0、BCD1、min、max = 0

else：

if resume = 0 (means pause mode)：

BCD0、BCD1 remain the same

else：

if up count 數到 99 或 down count 數到 00：

BCD0、BCD1 remain the same

else：

if 沒有長按 dir (means up counting)：

if BCD0 != 9：

BCD0 = BCD0 + 1

BCD1 remains the same

else if BCD1 != 9：

BCD0 = 0

BCD1 = BCD1 + 1

else (means down counting)：

同理。

設定 max、min：

分別為數到 98、01 時 = 1（這邊主要是為了讓顯示 99、00 時，led 能夠「同時」亮燈）。

這個 always block 值得注意的地方是，它的 clk 是根據 speed 決定的。因為 speed0、1、2 的速度都差 2 倍，所以我利用 speed 判斷 clock 應該選  $/2^{23}$  or  $/2^{24}$  or  $/2^{25}$ 。

## ◆ lab4\_2

### 題目描述：

lab4\_2 要實作一個正數、倒數計時器，包含暫停功能。

### 題目整理：

隨時按下 rst，回到 direction setting state。

#### 1. Direction setting state

- ✧ 按下 count\_down 可控制計時器正數或倒數。
- ✧ 按下 enter，換到 number setting state。
- ✧ 7 segment 顯示【----】。
- ✧ Led0 亮燈表示倒數；否則暗燈。


#### 2. Number setting state

- ✧ 按下 input\_number 可以設定每一位的數字（最大 1599，超過歸 0）。
- ✧ 按下 enter 可以換到設定下一位 或 切換到 counting state（最後一次 enter）。
- ✧ 7 segment 初始顯示【0000】，後來顯示使用者訂定的數字。

#### 3. Counting state

- ✧ en，可控制暫停&繼續 counting。
- ✧ 7 segment 顯示 counting 過程的數字。
- ✧ 數到 goal or 0，停止。

### FSM 設計：

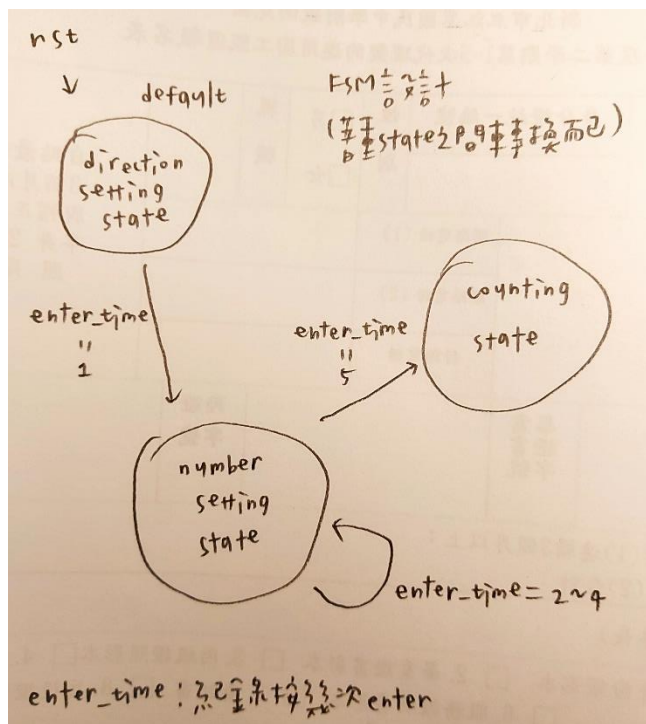

**實作：**

- ✧ **debounce and onepulse** – 同 lab4\_1。(lab4\_2 沒有長按按鍵)
- ✧ **7 segment 顯示** – 同 lab4\_1。
- ✧ **按鈕狀態 always block** –

基本上這個部分也跟 lab4\_1 雷同，都只是記錄變數上的差異而已。主要不一樣的地方是，因為 lab4\_2 是有 state 狀態的，所以每次都會令  $state \leq state\_next$ 。

- ✧ **決定 BCD 是多少 always block (state block)** –

1. **Clock 設定：**

因為我有做 lab4\_3，將在底下 lab4\_3 時說明。

2. **各個 state：**

**Direction setting：**

如果  $enter\_time = 1$ ， $state\_next = number\ setting\ state$ 、 $BCD0 \sim 3 = 0$ 。

此外  $state\_next = direction\ setting\ state$ 、 $BCD0 \sim 3 = dash$ 。

**Number setting：**

舉第一位為例，如果  $enter\_time$  為 1 (第一位)，如果有按下  $input\_number$ ，BCD3 就會往上加 (最高到 1，超過歸 0)，否則維持 BCD3。

BCD0~2 則維持 0。

$State\_next = number\ setting\ state$ 。

記得要用一個  $record3$  紀錄 BCD3 的值，因為我們需要以此當作 up counting 的 goal 或 down counting 的 start point。

二、三、四位同理。

**Counting：**

$state\_next$  總是 = counting。(rst 的狀況寫在另一個 always block)。

如果不是 pause mode，

如果是 count up，

如果到達 goal，停止。如果還沒到 goal，就照著 lab4\_1 BCD counter 的方式設定 BCD0~3。

Counter down 同理。

如果是 pause mode， $BCD0 \sim 3 = BCD0 \sim 3$ 。

◆ **lab4\_3**

**題目描述：**

Lab4\_2 的計數器跳一次是 0.1second。

**實作：**

將 lab4\_2 決定 BCD 是多少 always block (state block) 的 clock 設定成 0.1 second。

$1 / 0.1 \text{ second} = 10$ ，所以我們希望得到 10 Hz 的 clock。又 FPGA 板子預設是 100M Hz，所以我們要除以 10000000，才能得到 10 Hz。

```
module clock_divider(
    input clk,
    output wire clk_div
);

reg [23:0] cnt;
parameter n = 24;

always @(posedge clk) begin
    if(cnt < 10000000-1'b1) begin
        cnt <= cnt + 1'b1;
    end else begin
        cnt <= 24'd0;
    end
end
assign clk_div = cnt[n-1];
endmodule
```

因為 10000000 是 24bits，所以設定一個 24bits 的變數從 0 數到 9999999，而後歸零。Output clock 便是最前面的那個位數，因為一開始的一半為 0；後面的一半為 1。

## 2. 學到的東西與遇到的困難

(1). Lab4\_2 時無法產生 bit 檔案，我不知道有什麼問題。所以一直重開 project，然後一直不行，後來發現是 constrain 沒有寫好。

(2). Lab4\_1 要設定三種速度差 2 倍，我一開始以為可以用一個 global 變數紀錄，譬如說數 2、4、8 來當成速度的依據。後來發現好像不行，所以想到用不同 clock 的方法。

(3). 這次的作業有感覺比之前難很多 ( 差點要放棄了 TT )，我覺得一開始寫 Lab4\_1 的時候，因為還有點不清楚這次的程式架構是怎樣 ( 因為加了很多新的元素 )，所以花了非常多時間 ( 超多 )，成功弄明白後，lab4\_2 就比較順利了。

(4). 學到蠻重要的東西是 Lab4\_1 的長按按鍵 - > 不用 onepulse，以及 Lab4\_2 的 input\_number - > 這個按鈕 onepulse 的 clock 要設定成跟 BCD change 的 clock 是相同的，否則可能會有一下跳很多數字的情況。

## 3. 想對老師或助教說的話

(1). 謝謝老師&助教！

(2). 講一些廢話：那天看過老師給的 report 範例，覺得自己之前寫的 report 真的是隨(雜)心(亂)所(無)欲(章)，所以這次就很認真寫 A\_A，雖然到後面也是亂亂的==。